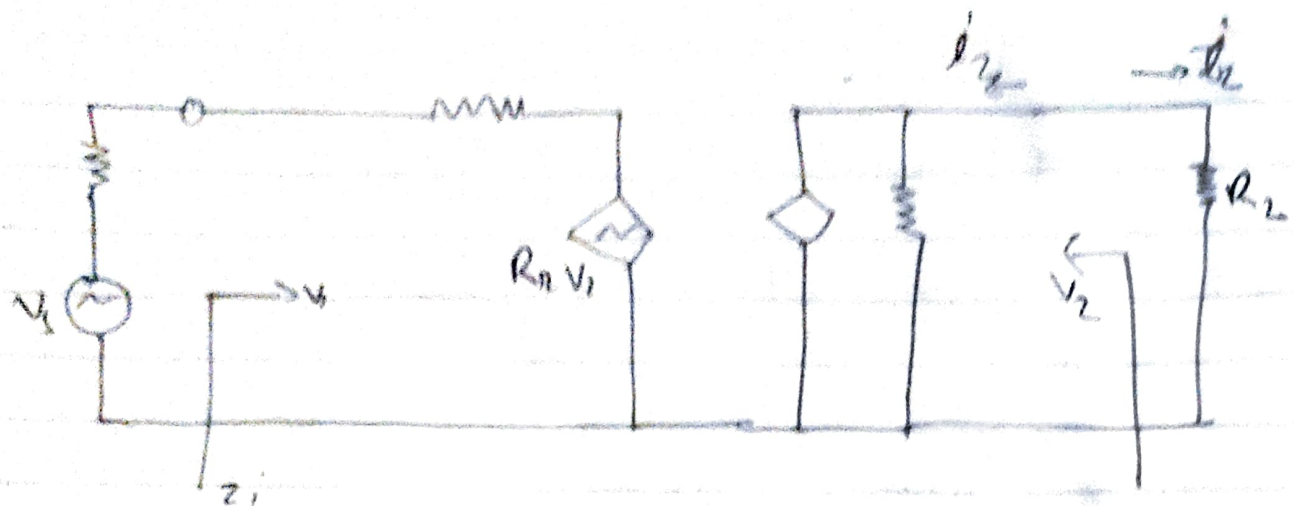


Name: Kartik Verma

Q To :- 1913117

1.



Ans: - Current gain (A_i) = $\frac{i_1}{i_2} = -\frac{i_2}{i_1}$

Voltage drop across R_2 $V_2 = i_2 R_2 = -i_2 R_2$.

~~from~~ Applying KVL.

$$i_2 = h_1 i_2 + h_2 (-i_2 R_2)$$

Add $h_2 i_2 R_2$ on both sides

$$i_2 + h_2 i_2 R_2 = h_1 i_2$$

$$i_2 (1 + h_2 R_2) = h_1 i_2$$

$$i_2 = \frac{h_1 i_2}{1 + h_2 R_2};$$

multiply by $-1/i_2$

$$-\frac{i_2}{i_1} = \boxed{A_i = -\frac{h_1}{1 + h_2 R_2}}$$

$$\text{Voltage gain } (A_v) = \frac{\text{o/p Voltage}}{\text{i/p Voltage}}$$

$$= \frac{V_2}{V_1} = -\frac{I_2 R_2}{V_1}$$

$$A_i = -I_2 / I_1 ; -I_2 = I_1 A_i$$

$$\therefore A_v = \frac{I_1 A_i R_2}{V_1}$$

$$= \frac{A_i R_2}{Z_i}$$

$$Z_i = h_i - \frac{h_o h_f}{1/R_L + h_o}$$

$$A_i = -\frac{h_f}{1 + h_o R_L}$$

$$A_v = -\frac{h_f R_2}{h_i + (h_i - h_o - h_o h_f) R_2}$$


$$A_v = \frac{-h_f R_2}{h_i + \Delta h R_2}$$

ii) Power gain $A_p = \Delta v \times A_i$

$$= \left(\frac{-h_f R_2}{h_i + \Delta h R_2} \right) \times \left(\frac{R_2}{1 + h_o R_L} \right)$$

$$\Delta p = \frac{h_f^2 R_2}{(h_i + \Delta h R_2)(1 + h_o R_L)}$$

2) Find the voltage gain

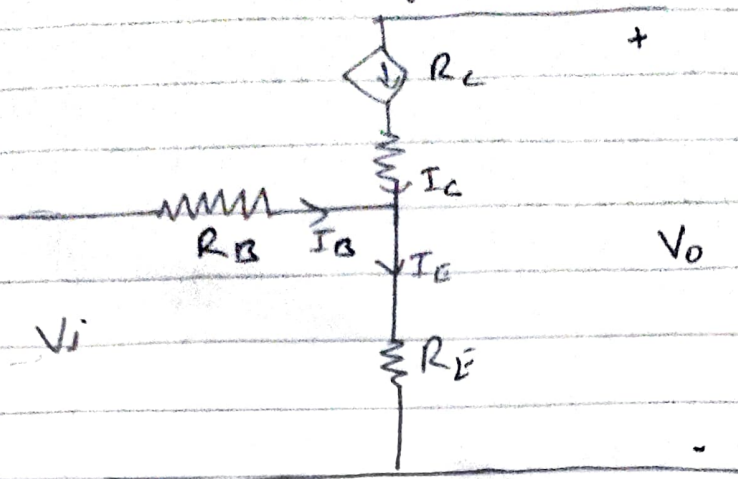

Applying KVL in input & output loop.

$$V_i = I_B R_B + I_E R_E \quad \text{--- (1)}$$

$$V_o = I_C R_C + I_E R_E \quad \text{--- (2)}$$

$$R_E = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \Rightarrow I_E R_E = 26 \text{ mV} \quad \text{--- (3)}$$

$$\text{Voltage gain} = \frac{V_o}{V_i}$$

From eq (1) & (2)


$$\text{Voltage gain} = \frac{I_C R_C + I_E R_E}{I_B R_B + I_E R_E}$$

$$\text{From eqn III} = \frac{I_C R_C + 26 \text{ mV}}{I_B R_B + 26 \text{ mV}} \approx \frac{I_C R_C}{I_B R_B}$$

$$I_C = (\beta + 1) I_B$$

$$\text{Voltage Gain} = (\beta + 1) \times \frac{R_C}{R_B} \Rightarrow 101 \times \frac{3}{100} = 3.03$$

3) Equivalent circuit will be like.

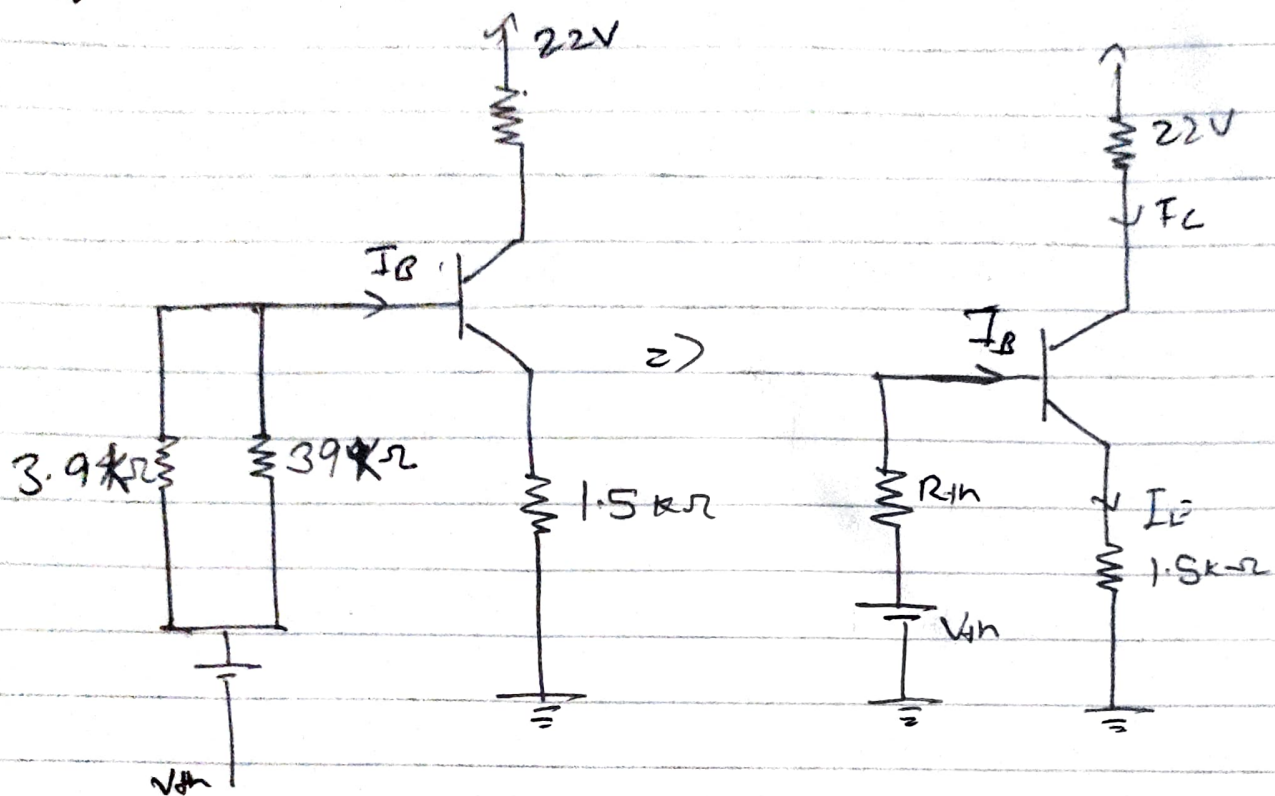

$$R_{th} = \left(\frac{3.9 \times 39}{3.9 + 39} \right) k\Omega$$

$$= 3.5454 \approx 3.55$$

$$V_{th} = \frac{3.94 \times 22}{39 + 3.9} = 2.0205$$

Applying KVL

$$V_{th} - R_{th} I_B - V_{BE} - I_E (1.5) = 0$$

$$2.02 - 3.55 I_B - 0.7 - (\beta + 1) I_B \times 1.5 = 0$$

$$2.02 - 3.55 I_B - 0.7 - (141 \times 1.5) I_B = 0$$

$$I_B = \left(\frac{2.02 - 0.7}{3.55 + 141 \times 1.5} \right)$$

$$I_c = \beta I_B = \frac{140 \times 2.02 - 0.7}{3.55 + (141 \times 1.5)}$$

$$= 0.8593$$

$$= 0.86 \text{ mA}$$

$$V_c = I_c R_c$$

$$= 0.86 \times 10$$

$$= 8.6 \text{ V}$$